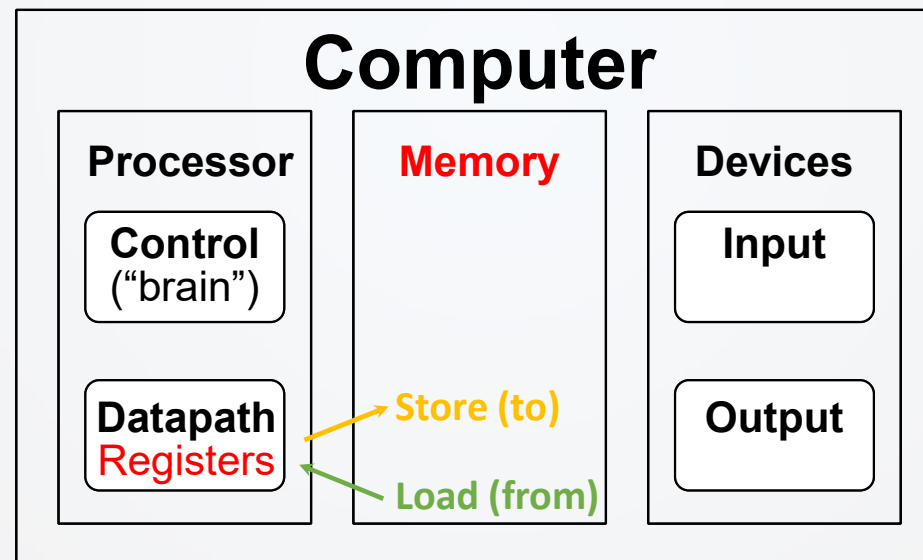


计算机体系结构实验

Five Components of a Computer


- Data Transfer instructions are between registers (Datapath) and Memory
 - Allow us to fetch and store operands in memory



RISC-V指令

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0		
funct7				rs2			rs1		funct3		rd		opcode		R-type	Register
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type	Immediate	
imm[11:5]				rs2			rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type	Store
imm[12]	imm[10:5]			rs2			rs1		funct3		imm[4:1]	imm[11]	opcode		B-type	Branch
imm[31:12]									rd			opcode		U-type	Upper Immediate	
imm[20]	imm[10:1]				imm[11]		imm[19:12]				rd		opcode		J-type	Jump

R-type

 


add rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$$

加 (*Add*). R-type, RV32I and RV64I.


把寄存器 $x[rs2]$ 加到寄存器 $x[rs1]$ 上，结果写入 $x[rd]$ 。忽略算术溢出。

 压缩形式: **c.add** rd, rs2; **c.mv** rd, rs2





ASel = 0; BSel = 0; ALUSel = 0; WBSel = 1; RegWEn = 1;

Implementing R-Types

 


Control


Implementing R-Types

  


Implementing R-Types

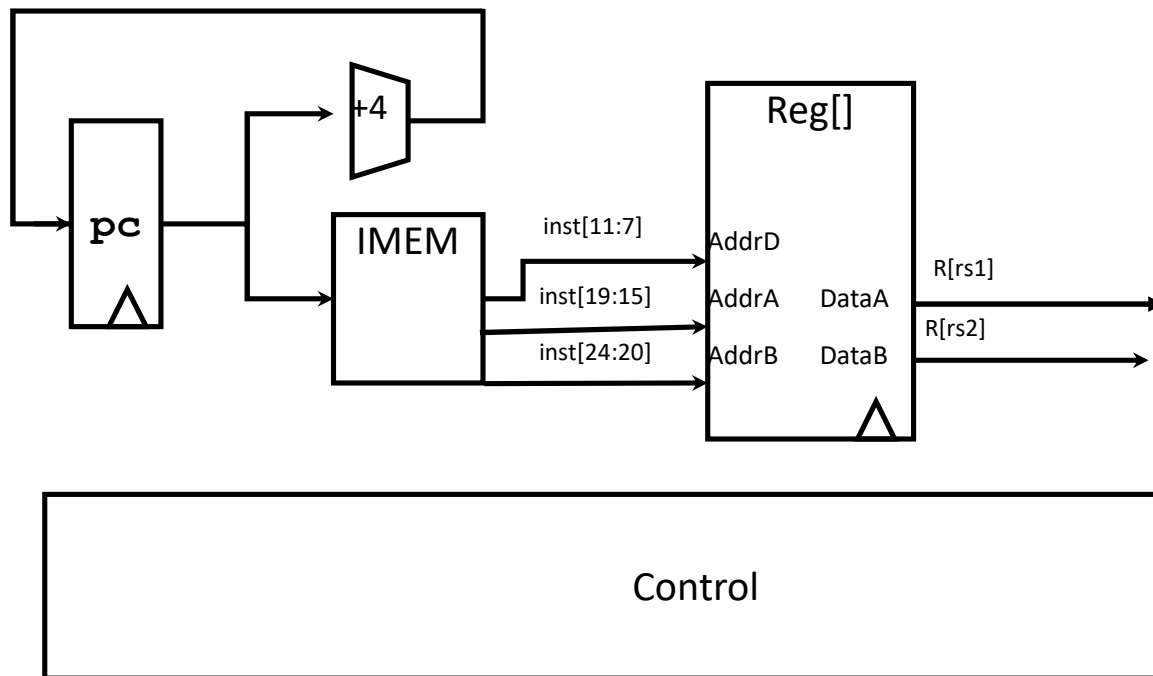

Implementing R-Types

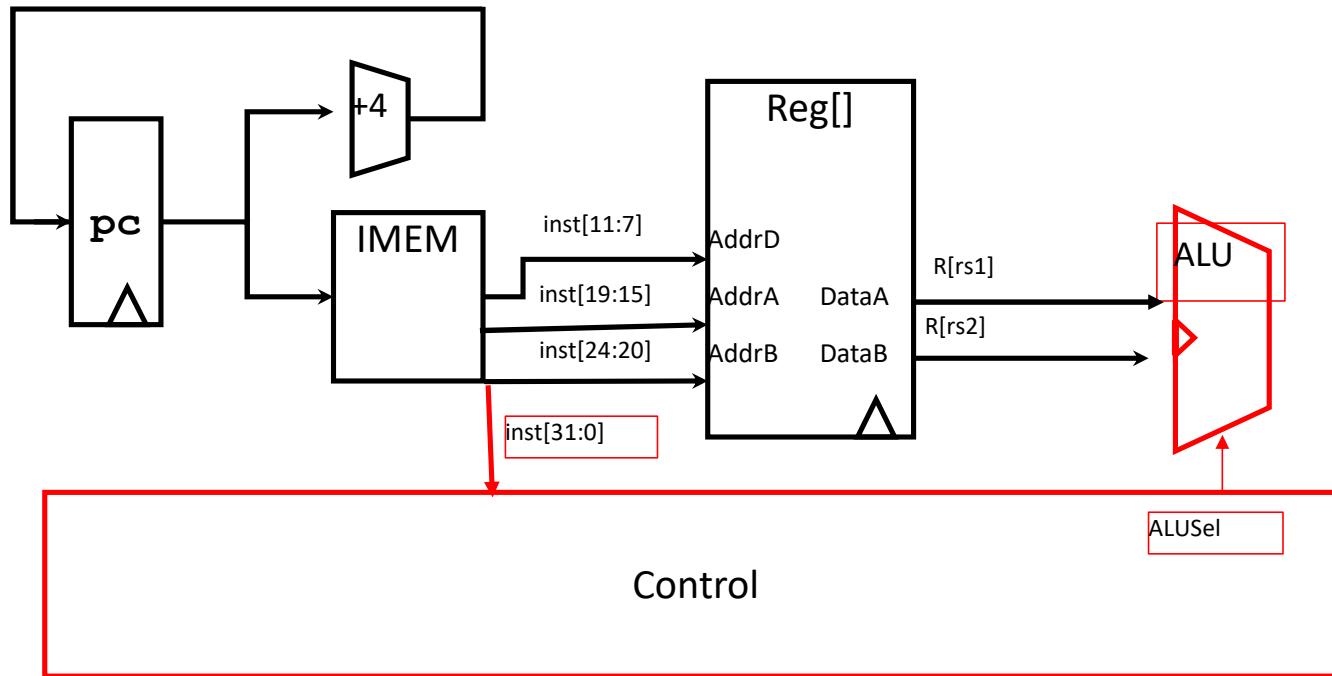

Implementing R-Types

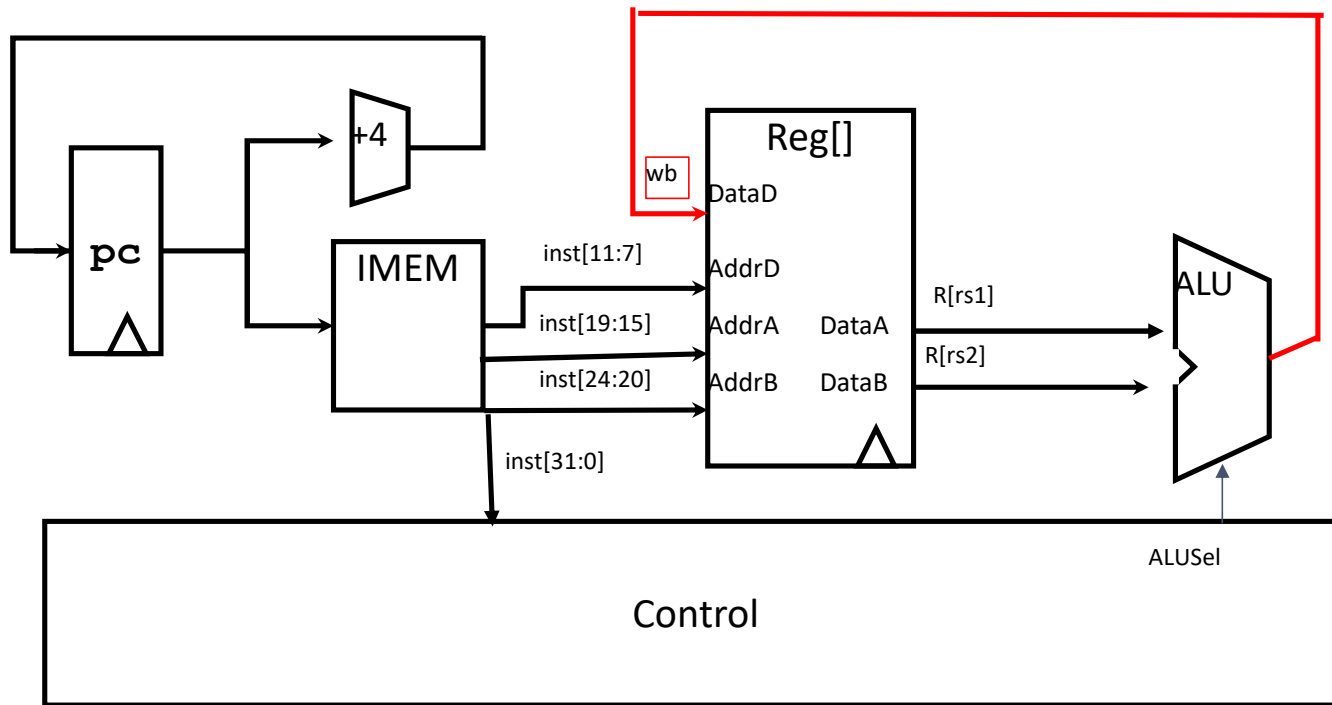

I-type

imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode	I-type
-----------	-----	--------	----	--------	--------

addi rd, rs1, immediate $x[rd] = x[rs1] + \text{sext}(\text{immediate})$

加立即数 (*Add Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数加到寄存器 $x[rs1]$ 上, 结果写入 $x[rd]$ 。忽略算术溢出。

压缩形式: **c.li** rd, imm; **c.addi** rd, imm; **c.addi16sp** imm; **c.addi4spn** rd, imm

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs1	000	rd	0010011	

lw rd, offset(rs1) $x[rd] = \text{sext}(M[x[rs1] + \text{sext}(\text{offset})][31:0])$


字加载 (*Load Word*). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 $x[rs1] + \text{sign-extend}(\text{offset})$ 读取四个字节, 写入 $x[rd]$ 。对于 RV64I, 结果要进行符号位扩展。


压缩形式: **c.lwsp** rd, offset; **c.lw** rd, offset(rs1)

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]	rs1	010	rd	0000011	


Implementing arithmetic I-Types

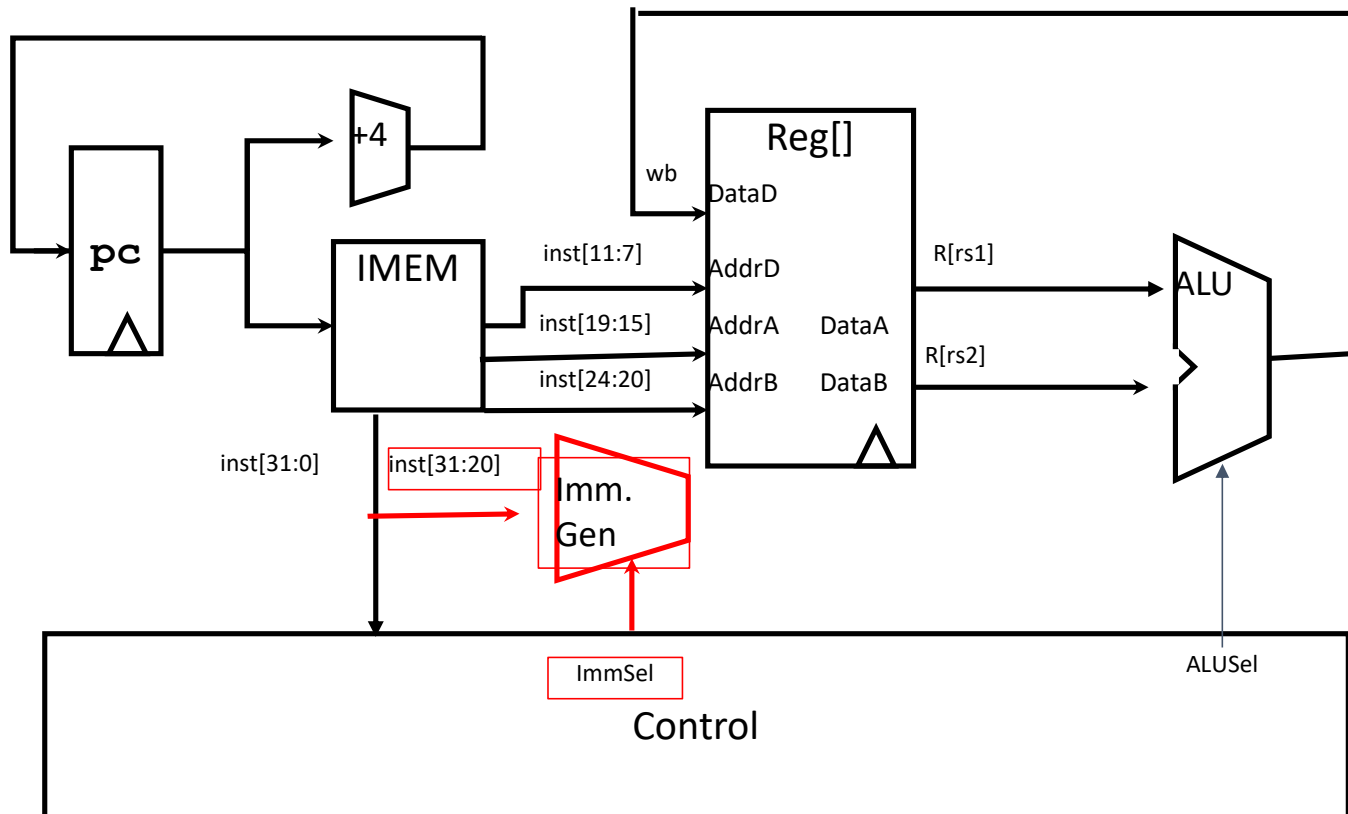

Implementing arithmetic I-Types

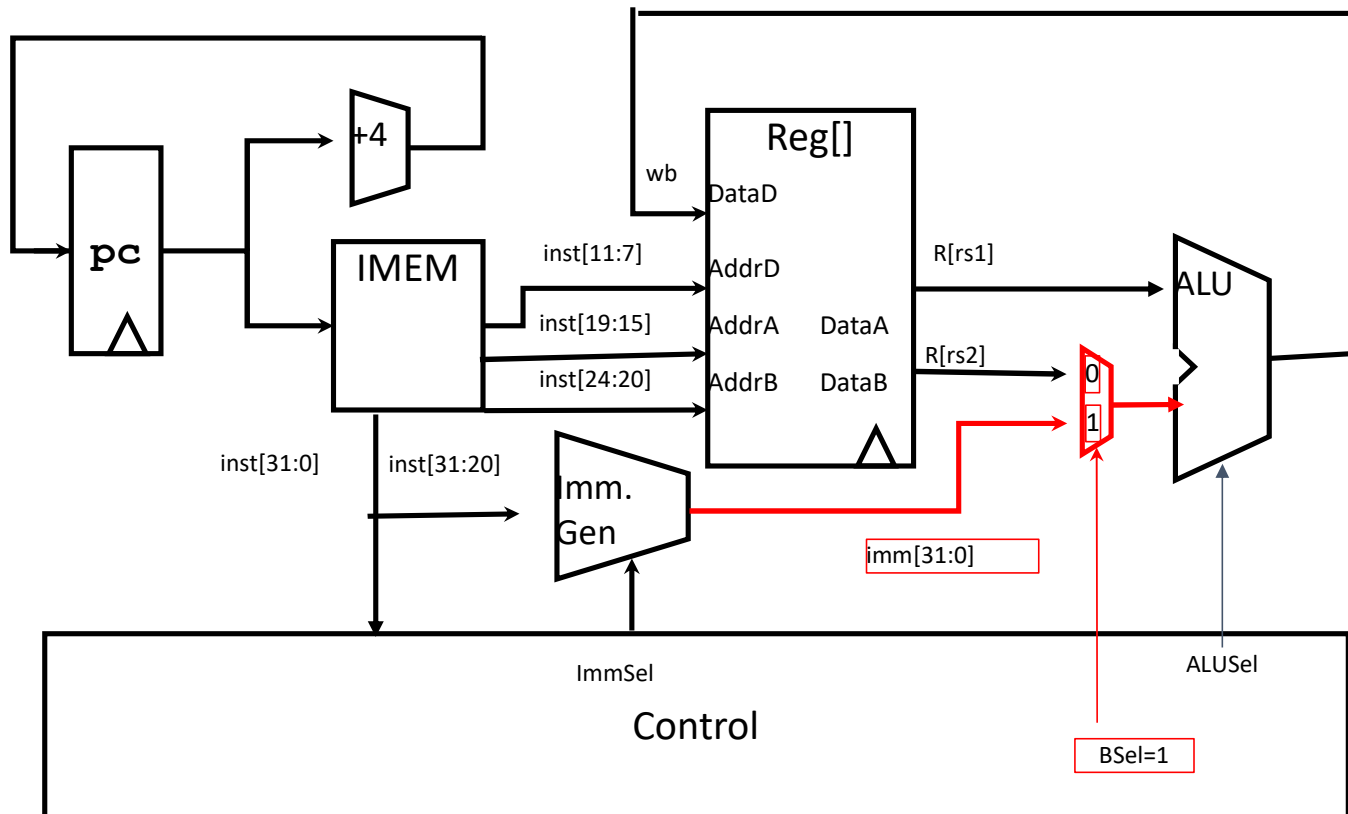

Adding **lw** to datapath

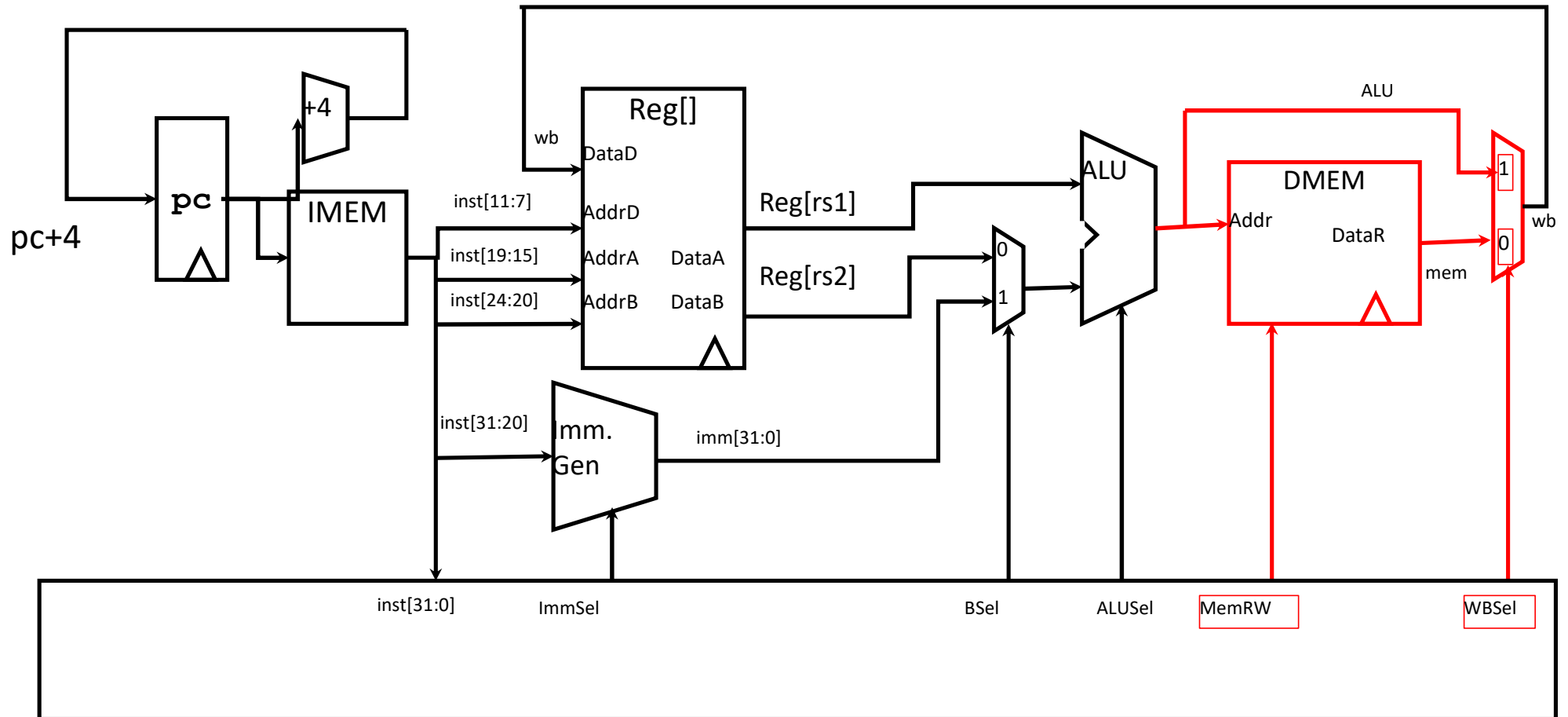

S-type

imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	S-type
-----------	-----	-----	--------	----------	--------	--------

SW rs2, offset(rs1)

$$M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][31:0]$$


存字 (*Store Word*). S-type, RV32I and RV64I.

将 $x[rs2]$ 的低位 4 个字节存入内存地址 $x[rs1] + sign-extend(offset)$ 。

压缩形式: **c.swsp** rs2, offset; **c.sw** rs2, offset(rs1)

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:5]	rs2	rs1	010	offset[4:0]	0100011	

Adding **sw** to datapath

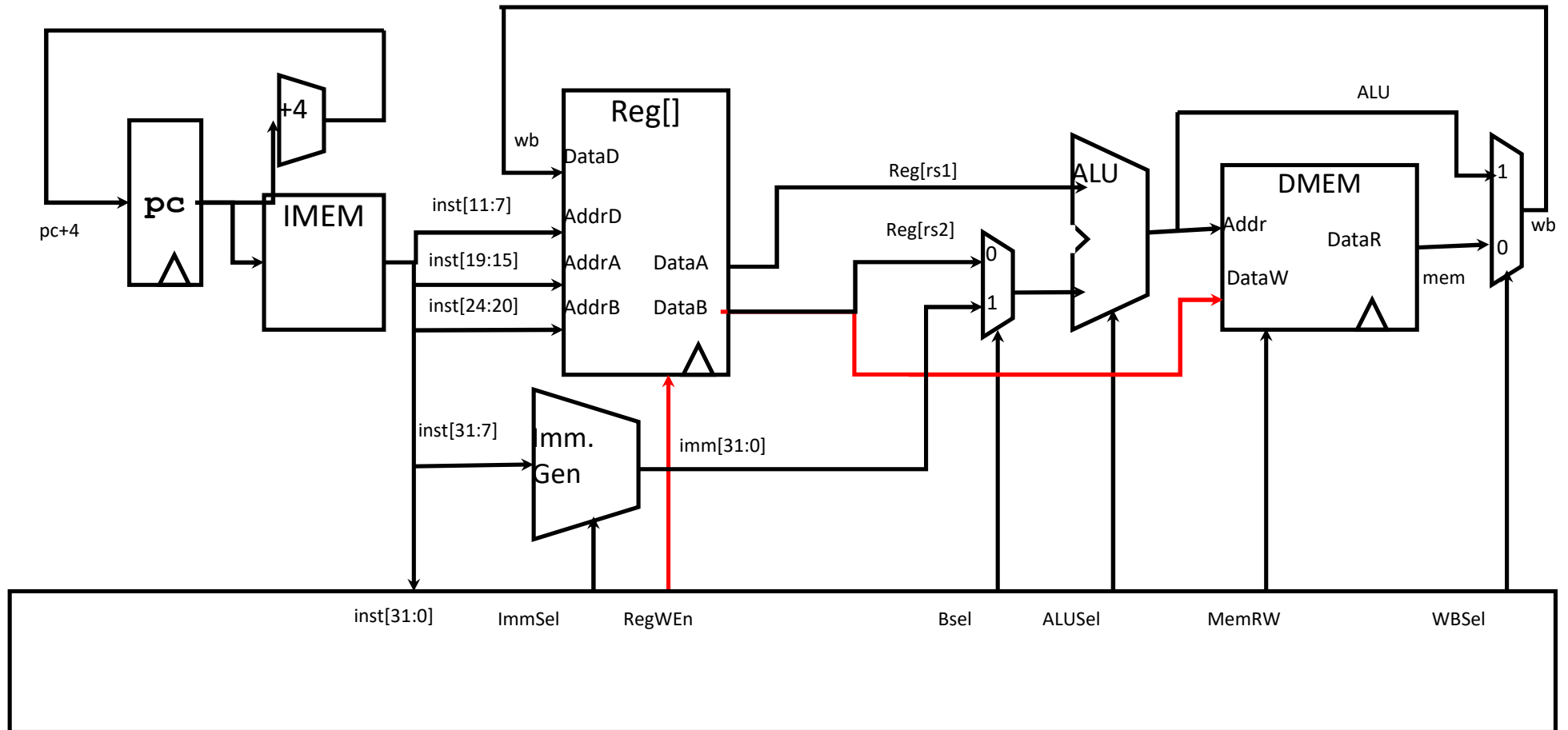

B-type

imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1]	imm[11]	opcode	B-type
---------	-----------	-----	-----	--------	----------	---------	--------	--------

beq rs1, rs2, offset

if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)


相等时分支 (*Branch if Equal*). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]的值相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 *offset*。


压缩形式: **c.beqz** rs1, offset

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	000	offset[4:1 11]	1100011	

Adding branches to datapath

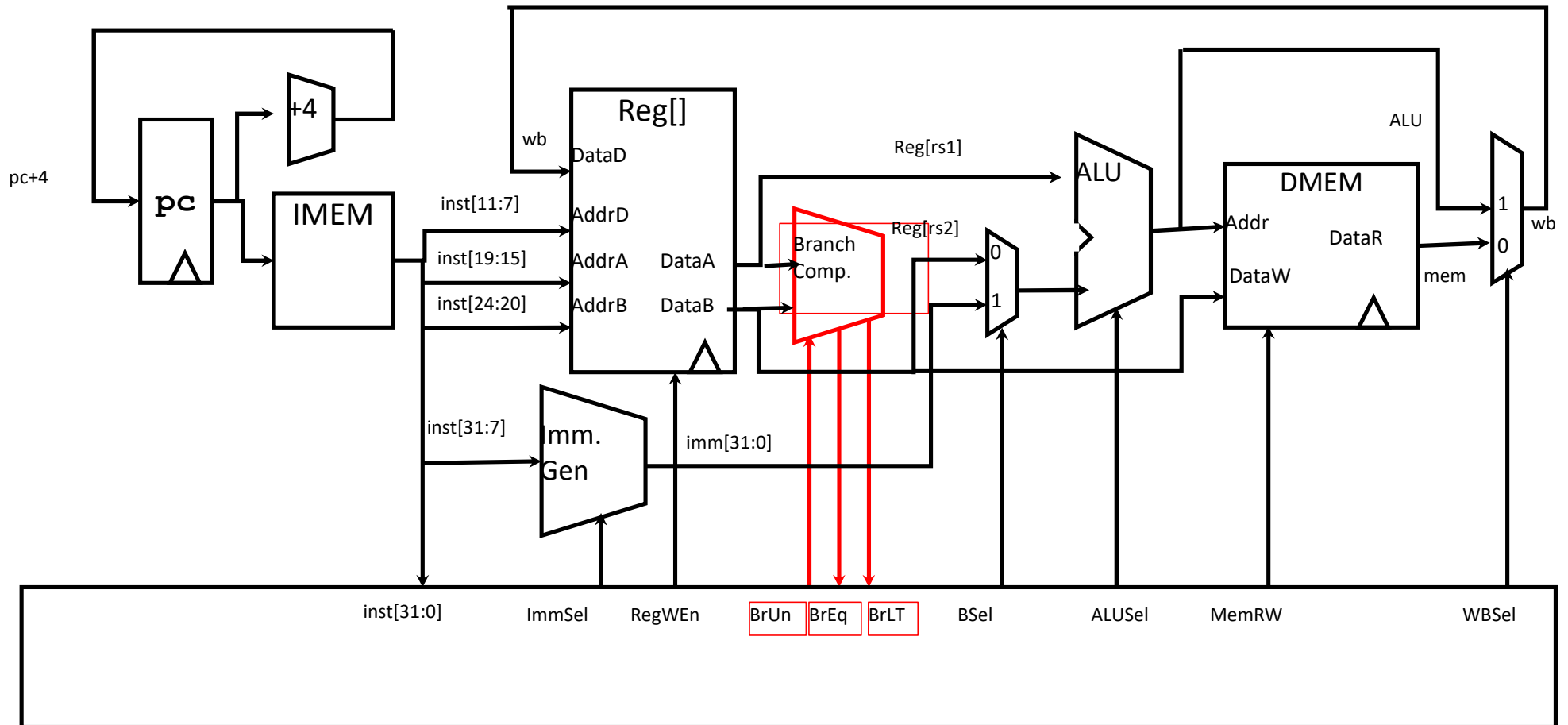

Adding branches to datapath

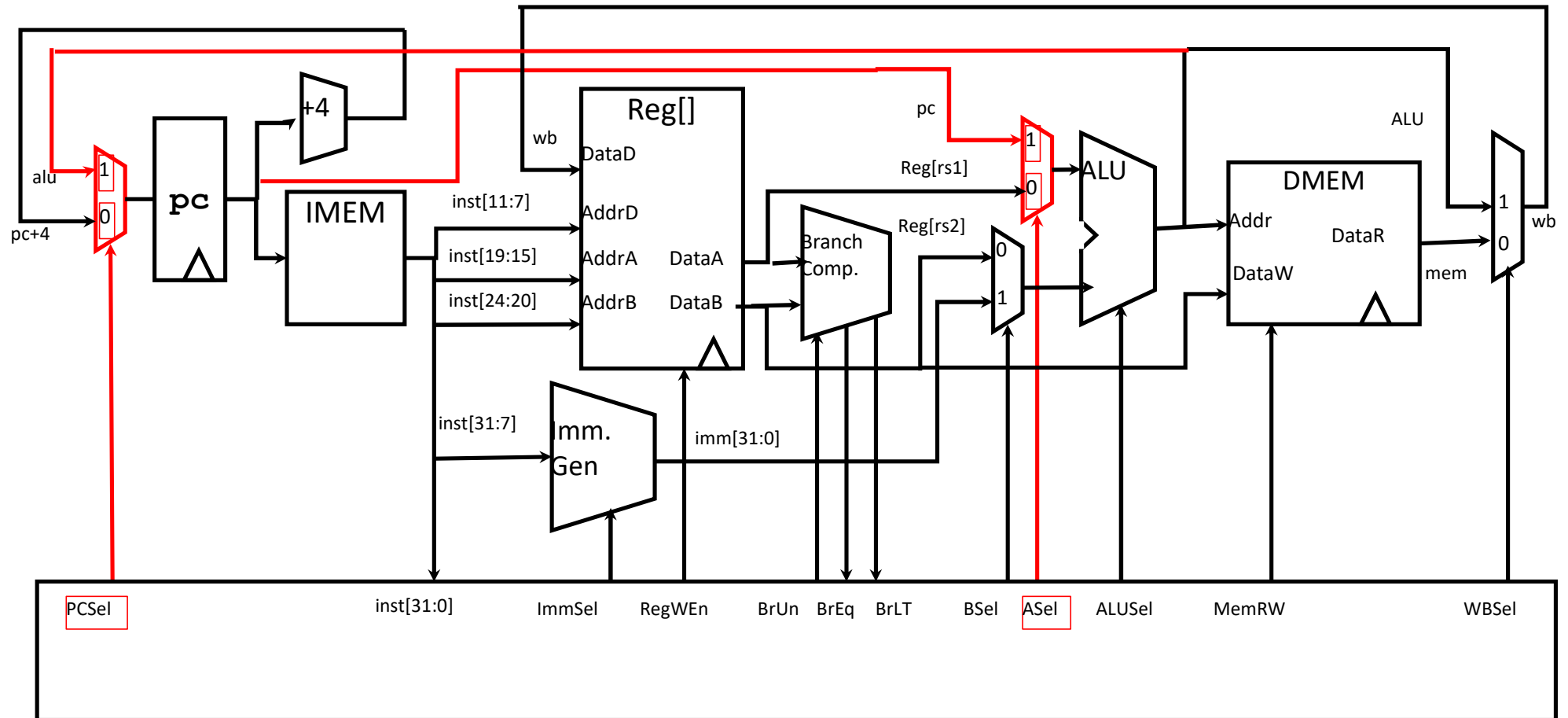

J-type

imm[20]	imm[10:1]	imm[11]	imm[19:12]	rd	opcode	J-type
---------	-----------	---------	------------	----	--------	--------

jalr rd, offset(rs1)

$t = pc + 4; pc = (x[rs1] + sext(offset)) \& \sim 1; x[rd] = t$


跳转并寄存器链接 (*Jump and Link Register*). I-type, RV32I and RV64I.

把 pc 设置为 $x[rs1] + sign_extend(offset)$, 把计算出的地址的最低有效位设为 0, 并将原 $pc+4$ 的值写入 $f[rd]$ 。rd 默认为 x1。


压缩形式: **c.jr** rs1; **c.jalr** rs1

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]	rs1	010	rd	1100111	


Adding `jalr` to datapath

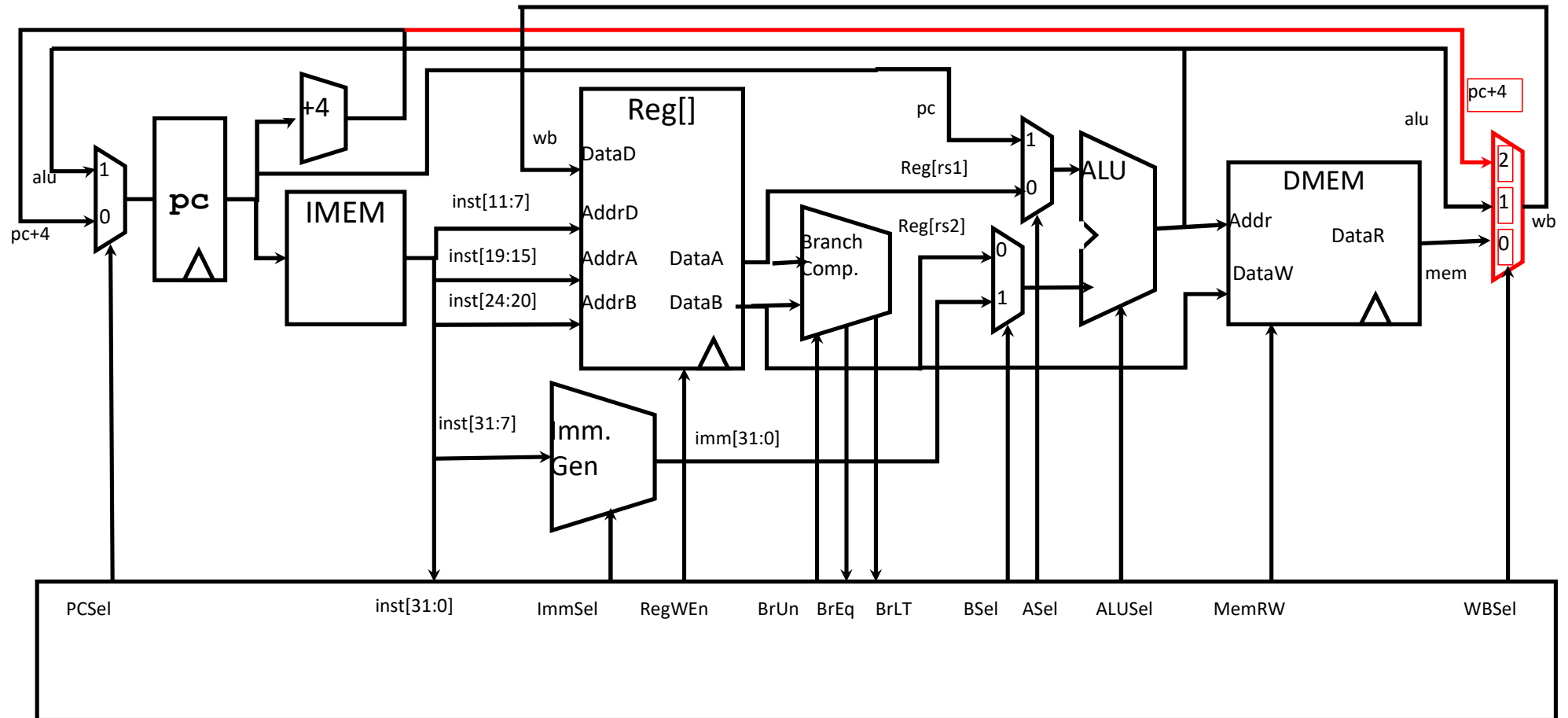


Single-Cycle RISC-V RV32I Datapath

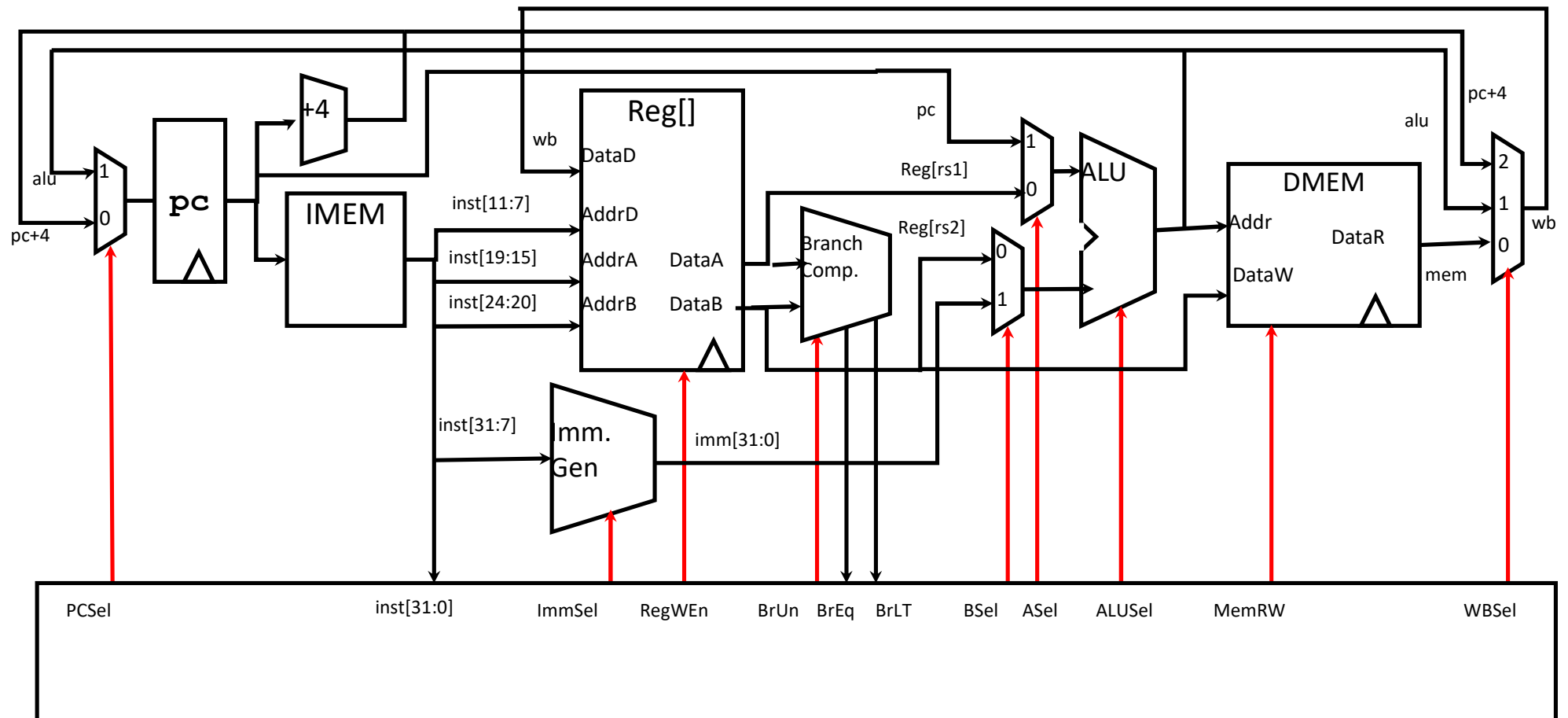


单周期CPU时序

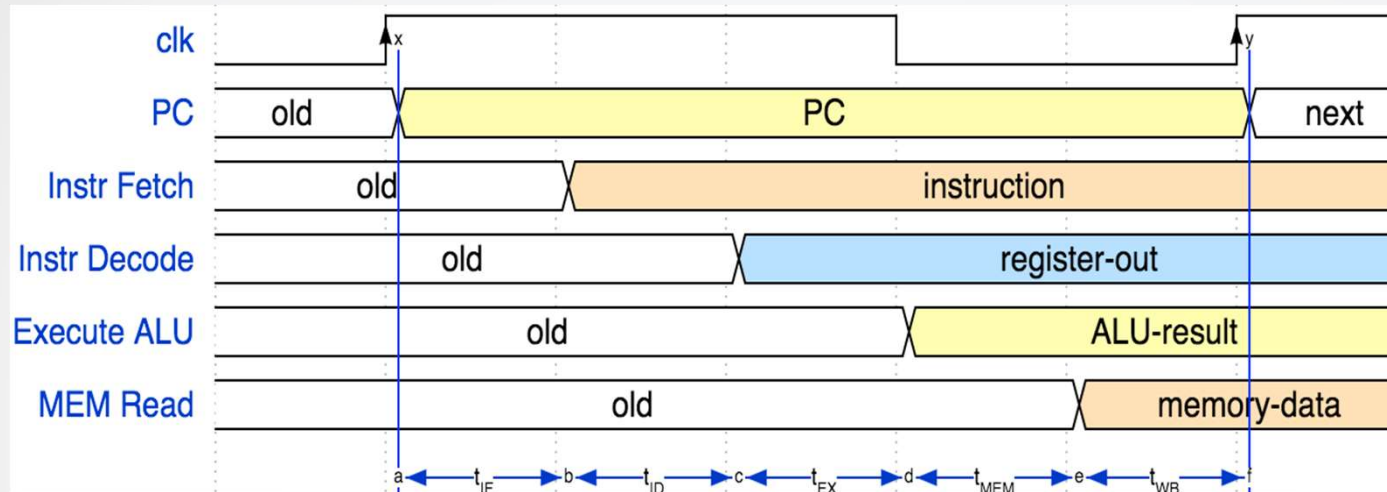


IF	ID	EX	MEM	WB	Total
IMEM	Reg Read	ALU	DMEM	Reg W	
200 ps	100 ps	200 ps	200 ps	100 ps	800 ps

 


寄存器

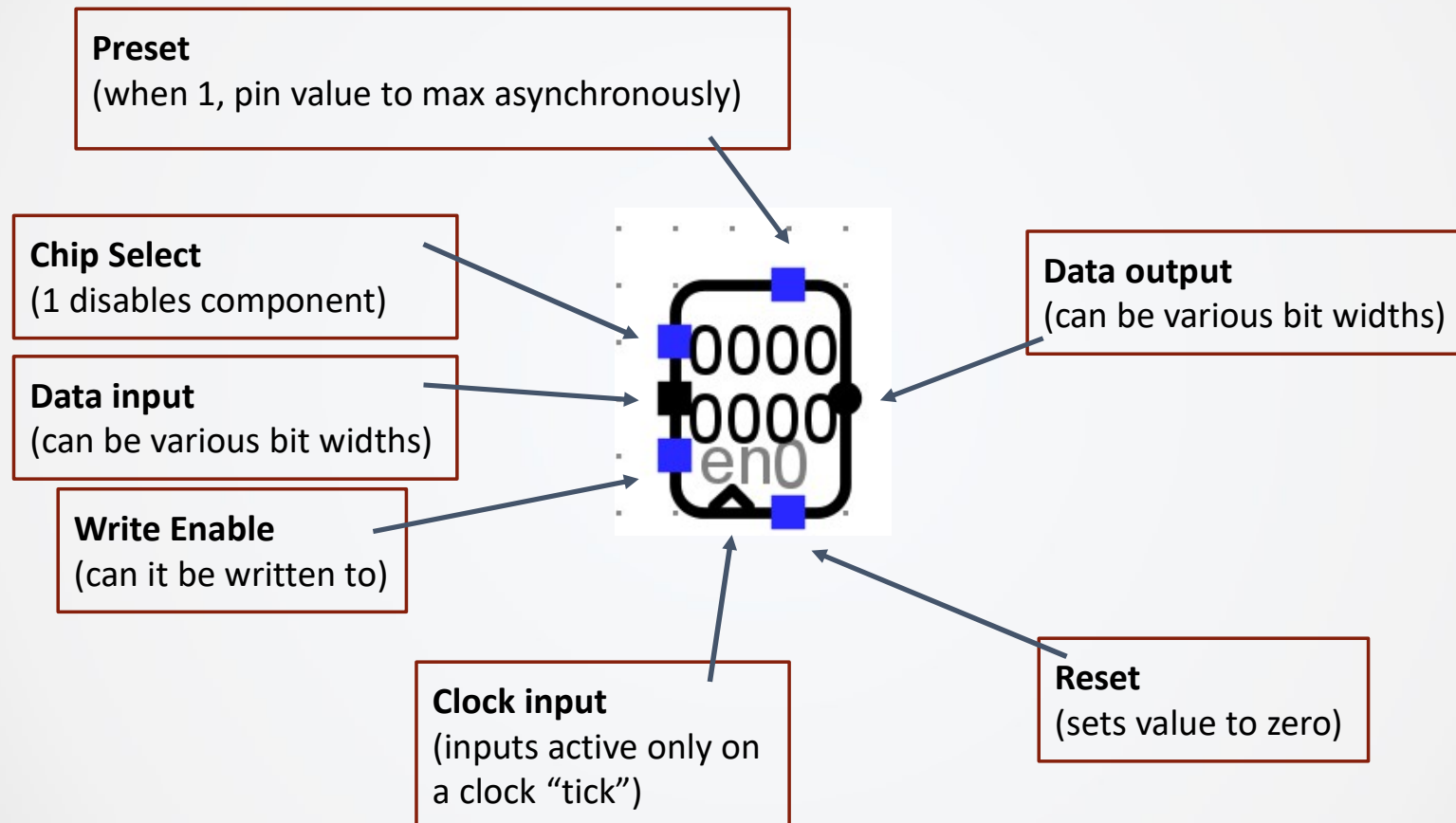


D触发器时序

 

带使能端D触发器时序

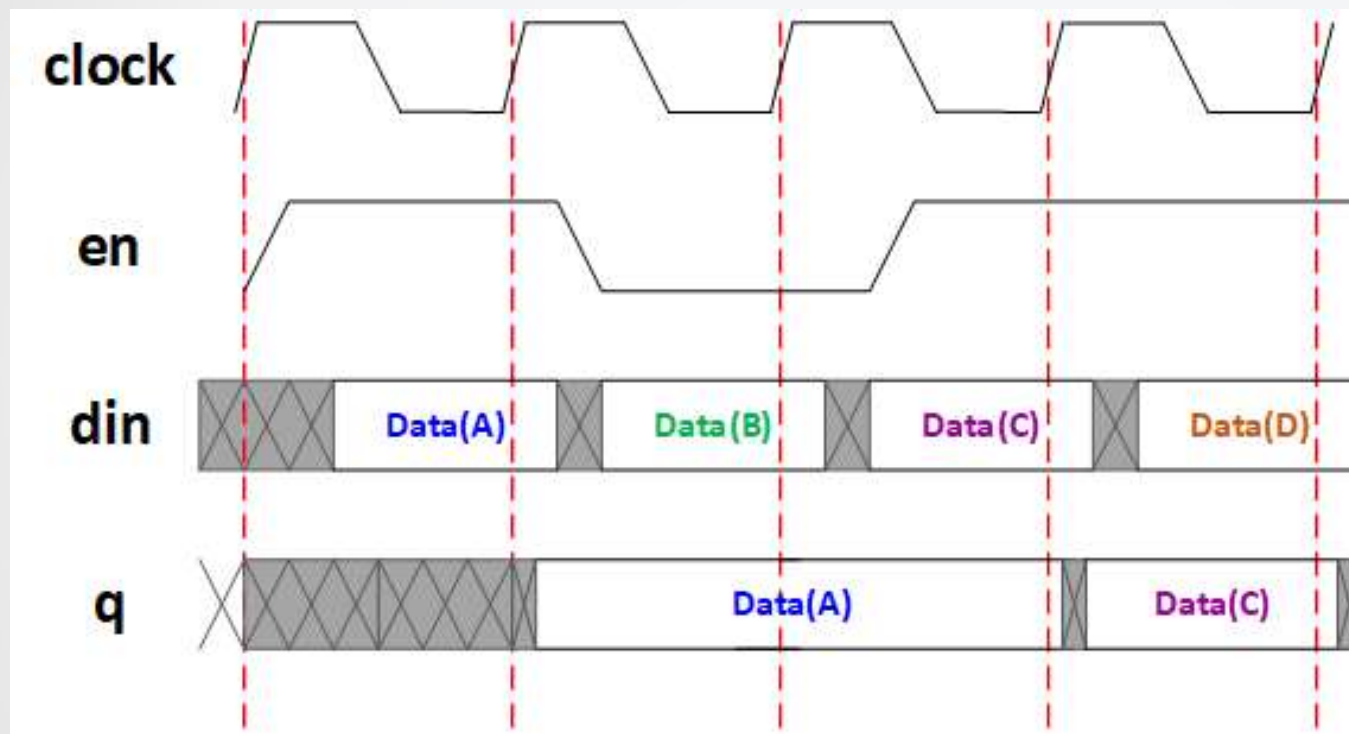


Pipelining RISC-V RV32I Datapath

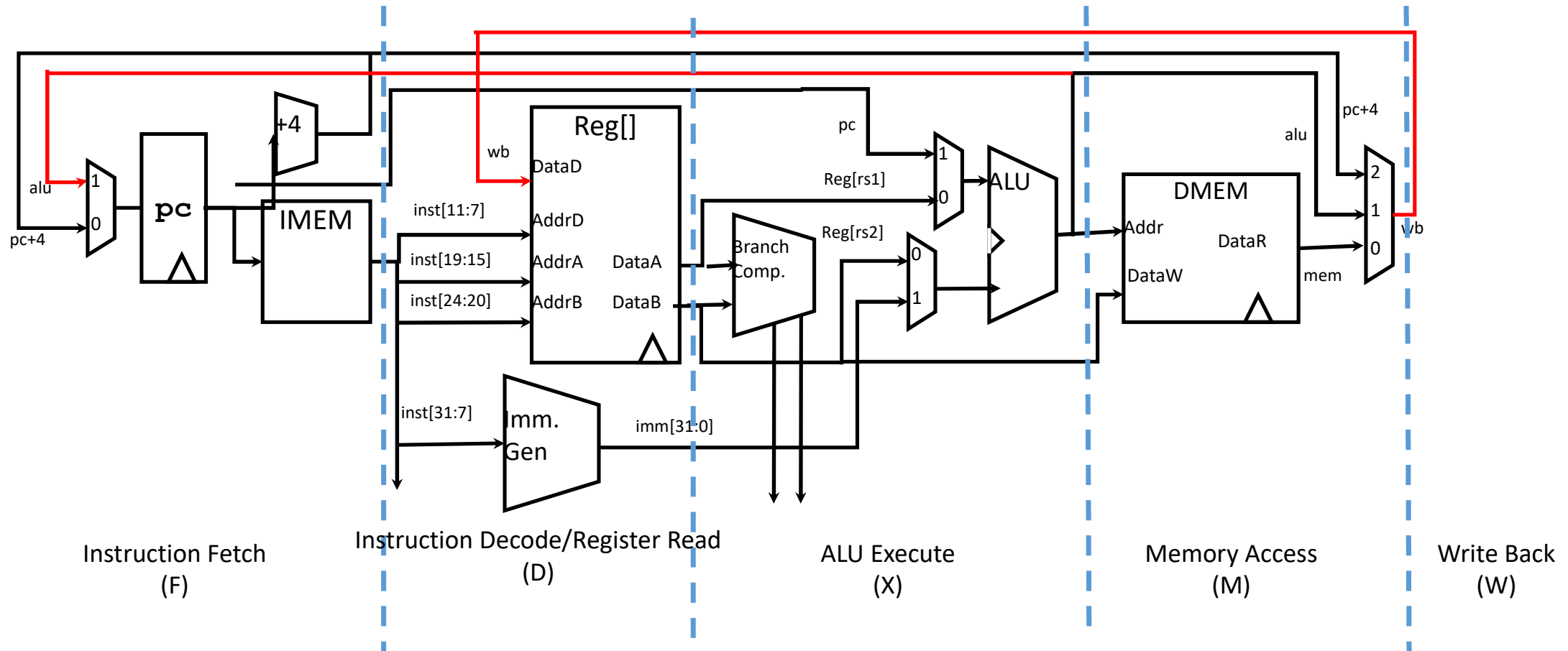


NOTE: Control signals are also pipelined!



Pipelined RISC-V RV32I Datapath

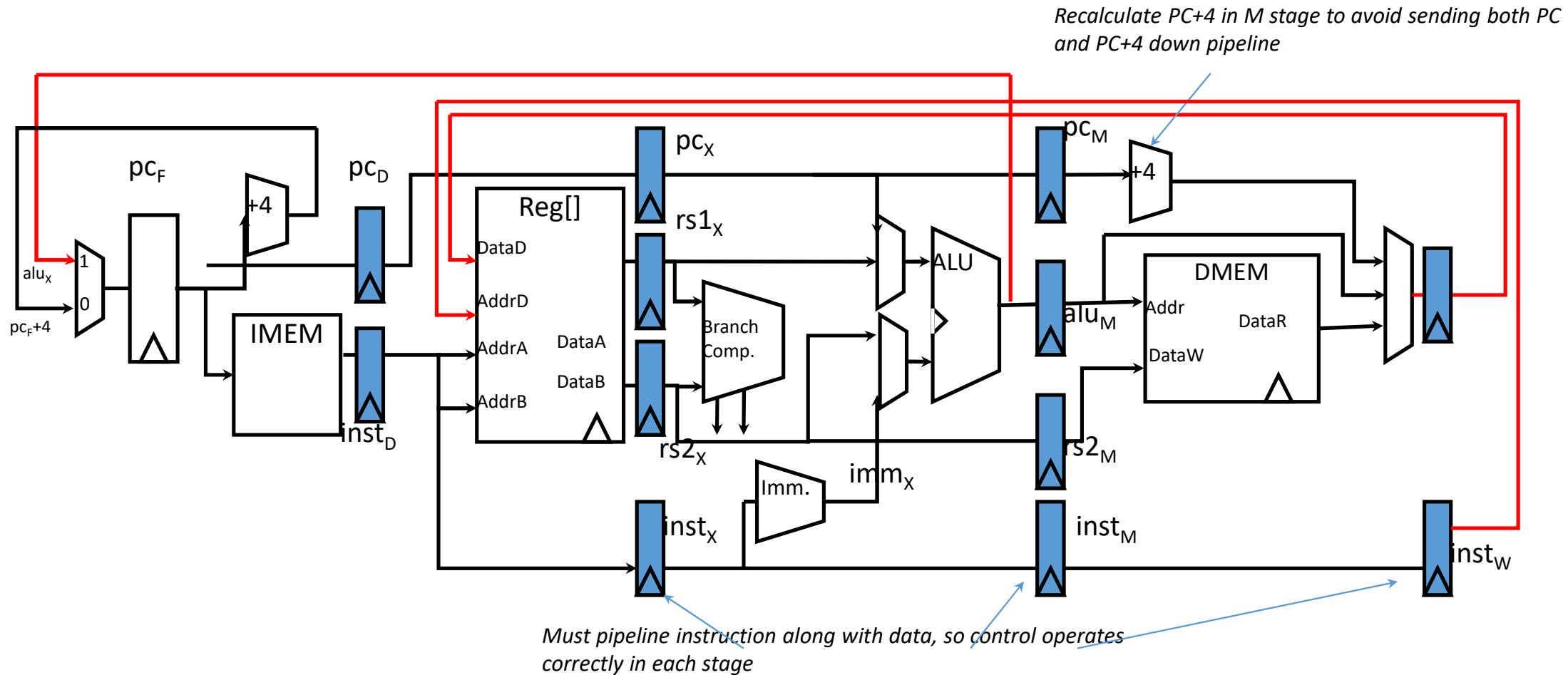

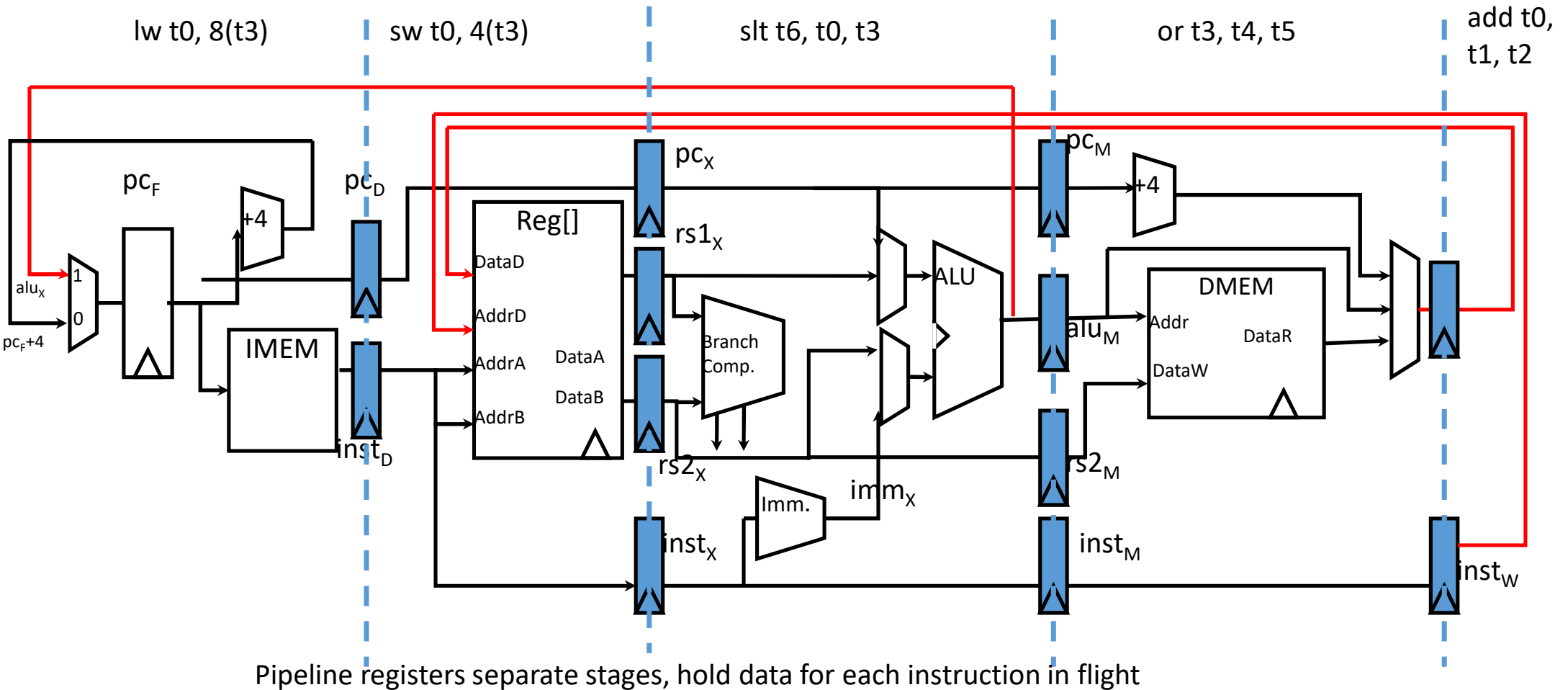Each stage operates on different instruction



流水与多周期（状态机）

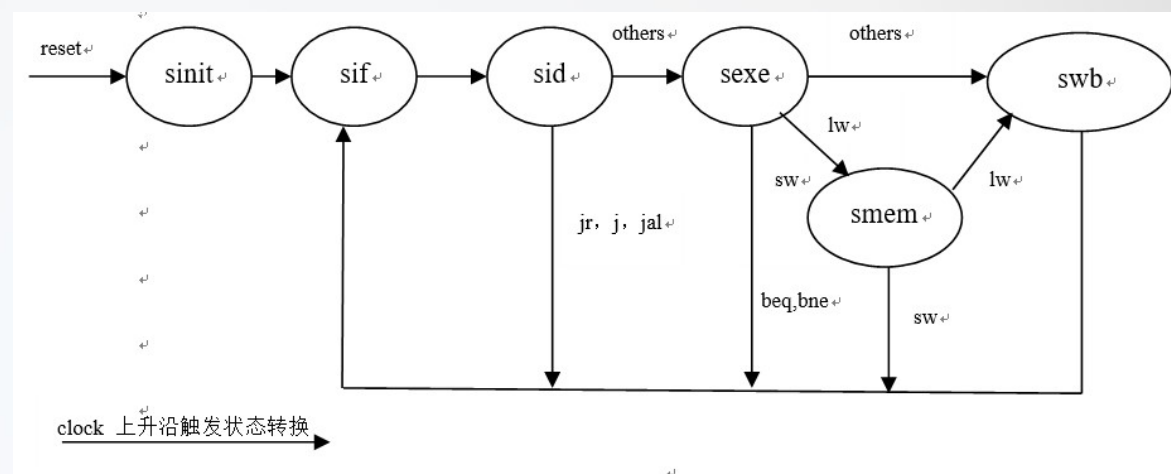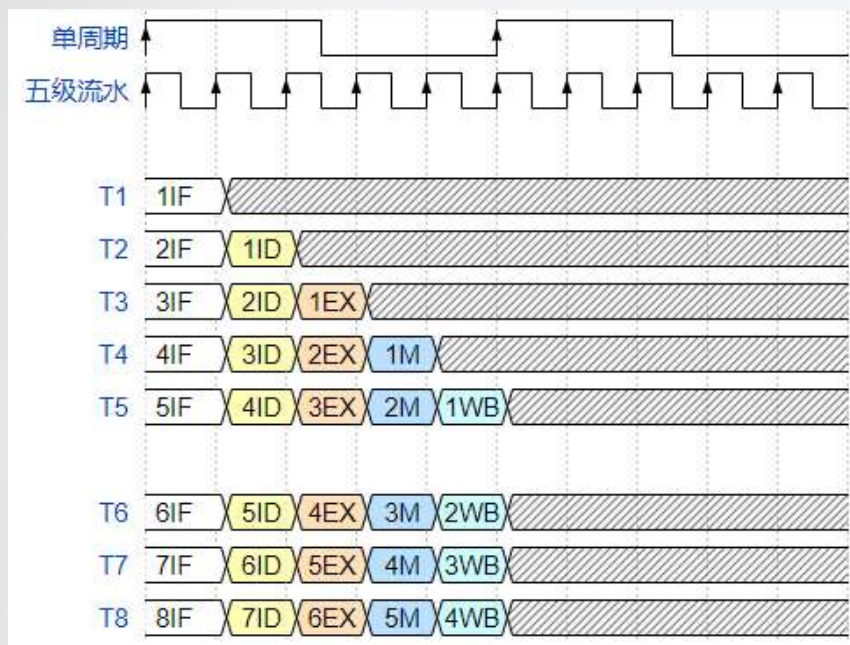

流水：以面积换性能，以空间换时间

VS

状态机：以性能换面积，以时间换空间

- 状态机，需要多个时钟周期才能完成一条指令的所有操作，每个时钟周期完成状态机的一个状态（分别为取值、译码、执行、访存和写回）。通过使用状态机，可以省略上述流水中的寄存器开销，还可以复用组合逻辑数据通路，因此面积开销比较小，但是每条指令都需要5个周期才能完成，吞吐量和性能很差。（早期原始的8051单片机）

实验一：RISC-V三段流水仿真

实验目的

Part A

理解流水线基本概念，掌握三段理想流水线RISC-V CPU工作流程

Part B

理解控制冒险的基本原理，掌握控制冲突流水线处理流程

实验原理 — 流水线的相关冲突 (hazard)

■ 资源相关

- 取操作数与取指令都需要访问主存
- 多周期方案中计算PC、分支地址，运算指令 复用ALU
- 增加部件消除
- 寄存器组先写后读

■ 分支相关

- 控制IF段进行分支跳转
- 提前取出指令作废，流水线清空

■ 数据相关

- 指令操作数依赖于前一条指令的执行结果
- 引起流水线停顿直到数据写回

实验原理— 分支指令

无条件跳转指令


指令汇编格式	功能	操作
jal rd, label	跳转并链接	$x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)$
jalr rd, offset(rs1)	跳转并寄存器链接	$t = pc+4; pc = (x[rs1] + sext(offset)) \& \sim 1; x[rd] = t$

有条件跳转指令

指令汇编格式	功能	操作
beq rs1, rs2, offset	相等时跳转	if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)
bne rs1, rs2, offset	不等时跳转	if (rs1 != rs2) pc += sext(offset)
blt rs1, rs2, offset	有符号数比较, 小于时跳转	if (rs1 < rs2) pc += sext(offset)
bltu rs1, rs2, offset	无符号数比较, 小于时跳转	if (rs1 < rs2) pc += sext(offset)
BGE rs1, rs2, offset	有符号数比较, 大于等于时跳转	if (rs1 ≥ rs2) pc += sext(offset)
BGEU rs1, rs2, offset	无符号数比较, 大于等于时跳转	if (rs1 ≥ rs2) pc += sext(offset)


实验原理 — 分支相关
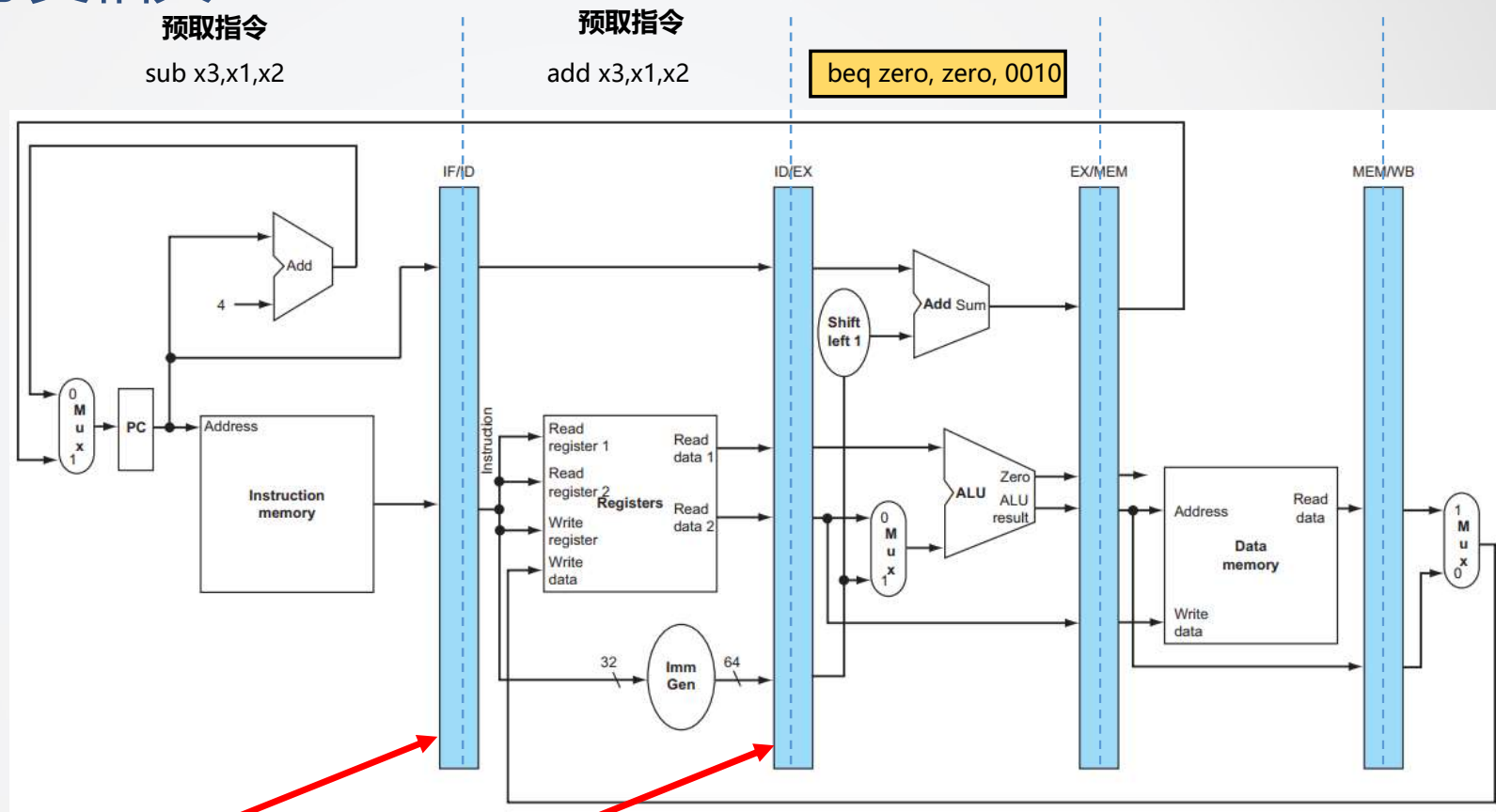
#分支相关测试程序
beq zero, zero, 0010
add x3,x1,x2
sub x3,x1,x2



插入气泡

实验原理 — 分支相关

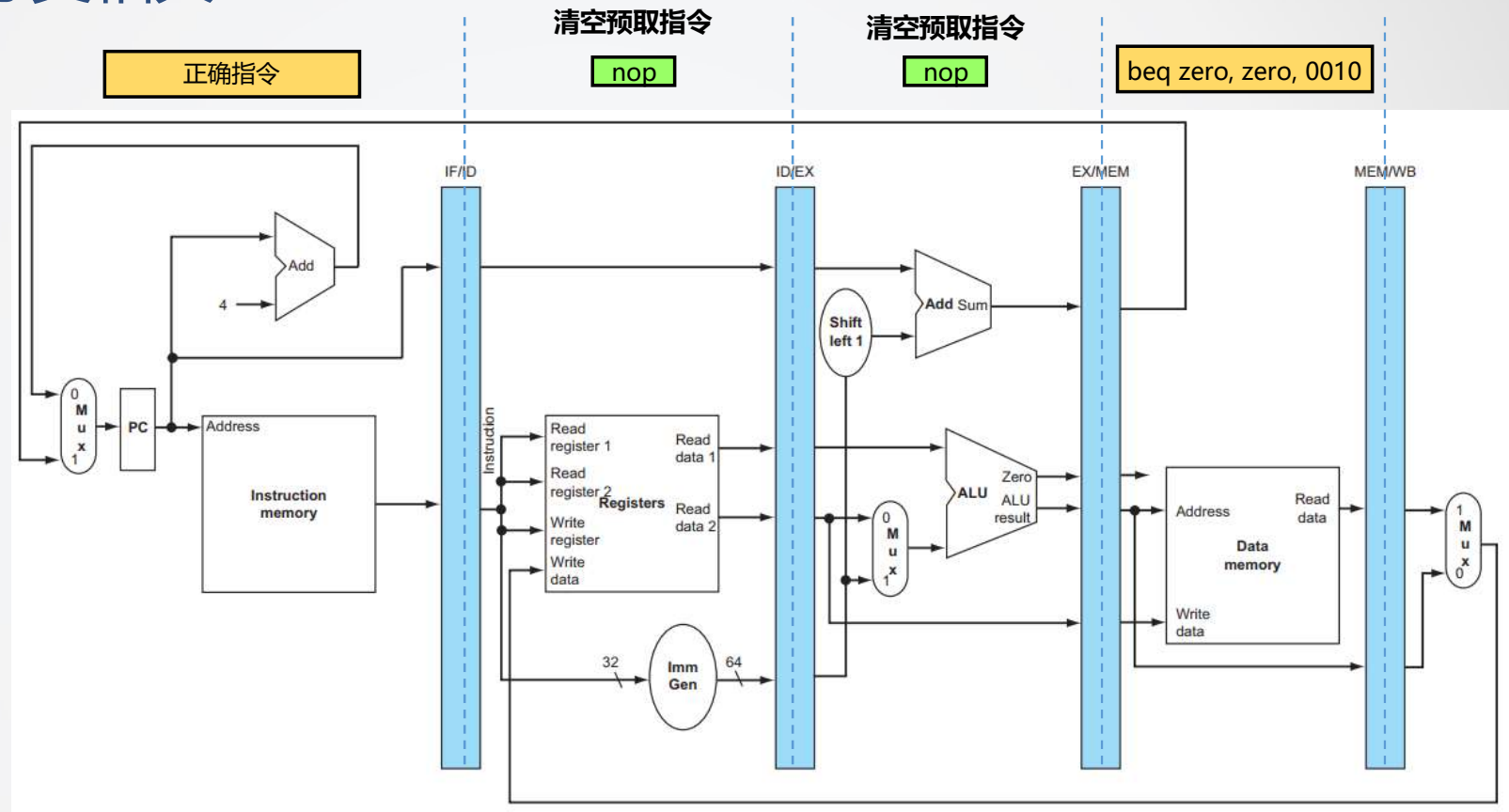

实验原理——分支相关时空图



实验步骤

- 修改流水接口部件，使其能实现同步清零插入气泡的功能。即在流水接口部件中，增加多路选择器，由多路选择器决定寄存器的输入：本段处理完成的数据或清零信号。
- 加载分支相关测试程序进行功能调试，该程序包含有无条件跳转指令和有条件跳转指令，使其能在流水线上正确运行。

|| 关于halt停机判断

- 需要把instruction传递到第三级流水，同时判断第一级流水和第三级流水的instruction是否都0，如果是，则给出halt信号，停止计数。

实验提交

■ 时间截点

三个星期内，即6月9日之前提交，**否则视为未提交**

■ 需提交的内容

- 电路文件
- 运行结果截图
- 把设计思路写到实验报告中，实验报告格式不限

■ 提交邮箱: hitsz_arch2020@163.com